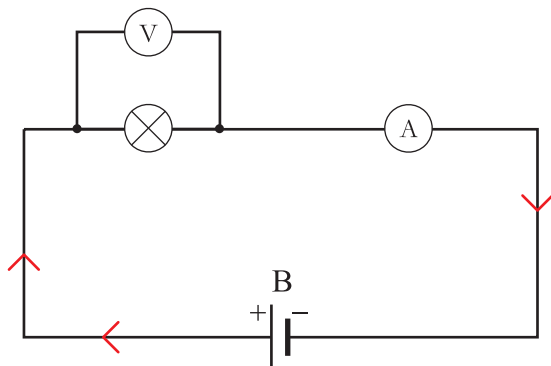


Napisz, co oznaczają symbole przedstawione na schemacie obwodu elektrycznego.




.....



.....



.....

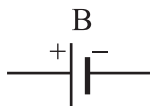

.....

Napisz, jakie wielkości można zmierzyć, korzystając z mierników przedstawionych za pomocą symboli w poprzednim ćwiczeniu.



.....

.....



.....

.....